

Transferecia

$$(N1) \quad -V_1 \left(\frac{1}{R_1} \right) - V_A \left(\frac{1}{R_2} + sC \right) - V_O \left(\frac{1}{R_3} \right) = 0$$

$$(N2) \quad -V_A \left(\frac{1}{R_3} \right) - V_B (sC) = 0 \Rightarrow V_B (sC) = -V_A \left(\frac{1}{R_3} \right)$$

$$(N3) \quad -V_B \left(\frac{1}{R_4} \right) - V_O \left(\frac{1}{R_4} \right) = 0 \Rightarrow V_B = -V_O$$

$$\frac{V_A}{V_B} = -sC \cdot R_3$$

$$V_O \left(\frac{1}{R_3} \right) + V_A \left(\frac{1}{R_2} + sC \right) = \frac{V_1}{R_1}$$

$$V_O \left(\frac{1}{R_3} \right) + \underbrace{V_B \frac{V_A}{V_B}}_{-V_O} \left(\frac{1}{R_2} + sC \right) = \frac{V_1}{R_1} \Rightarrow V_O \left(\frac{1}{R_3} \right) - V_O (-sC R_3) \left(\frac{1}{R_2} + sC \right) = \frac{V_1}{R_1}$$

$$\Rightarrow V_O \left(\frac{1}{R_3} + sC R_3 \frac{sC R_2 + 1}{R_2} \right) = \frac{V_1}{R_1}$$

$$V_O \frac{R_2 + sC R_3^2 (sC R_2 + 1)}{R_3 \cdot R_2} = \frac{V_1}{R_1}$$

$$T(\$) = \frac{R_3 \cdot R_2}{R_1} \frac{1}{\$^2 \cdot C^2 \cdot R_3^2 \cdot R_2 + \$ \cdot C \cdot R_3^2 + R_2}$$

$$R, C = \Omega, S$$

$$\left[\Omega \frac{1}{\frac{1}{S^2} \cdot \frac{S^2}{\Omega^2} \cdot \Omega^2 \cdot \Omega + \frac{1}{S} \cdot \frac{S}{\Omega} \cdot \Omega^2 + \Omega} \right] = [\Omega] \cdot \left[\frac{1}{\Omega} \right]$$

Tiene lógicas las unidades

$$T(\$) = \frac{R_3 \cdot R_2}{R_1} \frac{1}{C^2 \cdot R_3^2 \cdot R_2} \frac{1}{\$^2 + \$ \frac{1}{C \cdot R_2} + \frac{1}{C^2 \cdot R_3^2}}$$

$$T(\$) = \frac{R_3 \cdot R_2}{R_1 \cdot R_2} \frac{1/C^2 \cdot R_3^2}{\$^2 + \$ \frac{1}{C \cdot R_2} + \frac{1}{C^2 \cdot R_3^2}}$$

$$T(\$) = \frac{R_3}{R_1} \frac{1/C^2 R_3^2 \omega_0^2}{\$^2 + \$ \frac{1}{C \cdot R_2} + \frac{1}{C^2 \cdot R_3^2} \omega_0^2}$$

$\frac{\omega_0}{9}$

Si lo normalizo $\omega = \omega_0 = \frac{1}{C \cdot R_3} \Rightarrow C = 1F$
 $R_3 = 1\Omega$

$$T(\$) = K \frac{1}{\$^2 + \$ \frac{1}{9} + 1}$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{C^2 R_3^2} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{C \cdot R_3}$$

$$\frac{\omega_0}{9} = \frac{1}{C \cdot R_2} = \frac{1/C \cdot R_3}{9}$$

$$9 = \frac{R_2}{R_3}$$

$$\frac{1}{C \cdot R_2} = \frac{1}{C \cdot R_3} \cdot \frac{1}{9} \Rightarrow \frac{1}{9} = \frac{R_2}{R_3}$$

$$\Rightarrow S: Q=10 \therefore Q = \frac{R_2}{R_3} \rightarrow 10$$


$$\omega = 2\pi (F)$$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} \omega_0 = 1 \\ Q = 10 \end{array} \right\} \begin{array}{l} C = 1F \\ R_3 = 1\Omega \\ R_2 = 10\Omega \end{array}$$

$$T(\phi) = 20 \text{ dB}; \quad 20 \text{ dB} = 20 \log(10)$$

$$T(\phi) = T(s) \Big|_{s=\phi} = K = \frac{R_3 \rightarrow L}{R_1 \rightarrow \phi, L}$$
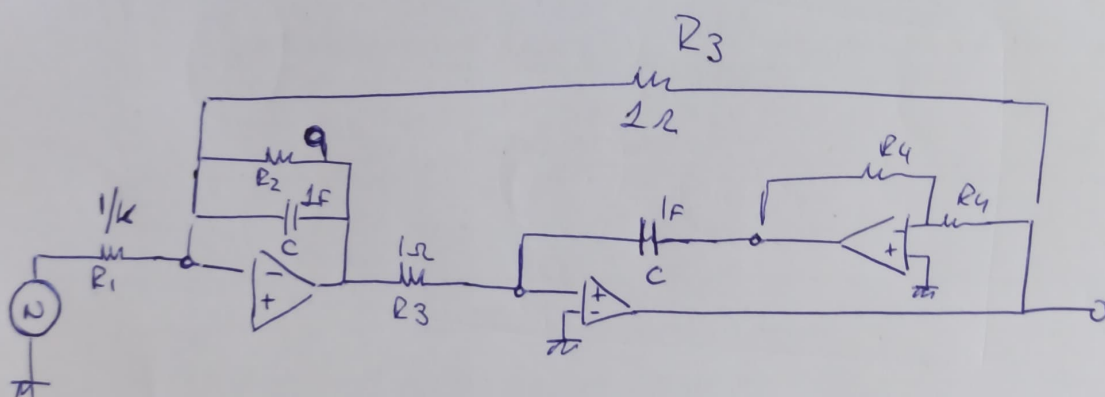
$$\Rightarrow K=10 \therefore R_1 = \phi, 1$$



L