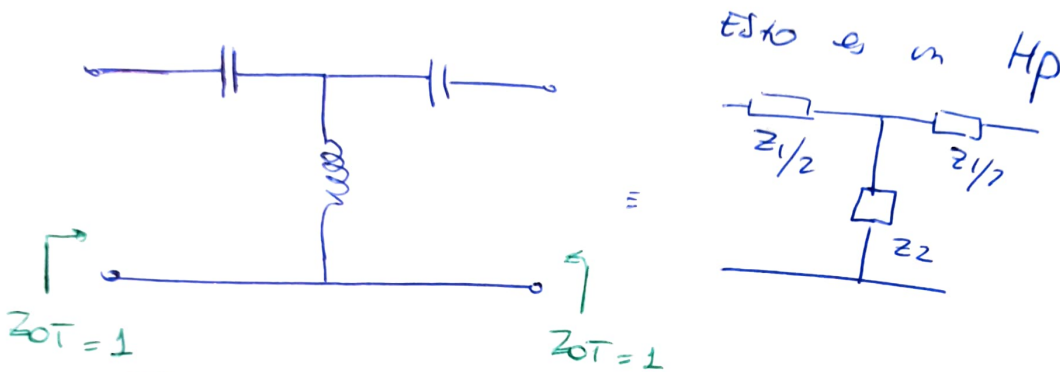


TAREA SEMANA 15

Diseñar un filtro HP normalizado en frec e imp.
 $Z_T \approx 0,715$

1. K-cut



$$Z_1 \cdot Z_2 = 1 \rightarrow \text{normalizado en Imp.}$$

$$\omega_c = 1 \text{ rad/s} \rightarrow \text{normalizado en Frec}$$

$$Z_{0T} = \sqrt{Z_1 \cdot Z_2 + \frac{Z_1^2}{4}} = \frac{Z_1}{2}$$

$$Z_{0T}^2 = \frac{Z_1^2}{4} (Z_2 \cdot 4 + Z_1) \Rightarrow \text{Trabajando con } Z_2 \text{ de } Z_{0T} \text{ encontrar el parámetro de Impedancia } R \rightarrow \text{Im}$$

$$Z_2 \cdot 4 + Z_1$$


$$j\omega L \cdot 4 + \frac{1}{j\omega c} = \frac{(j)^2 \omega^2 L c 4 + 1}{j\omega c} = \frac{4Lc}{j\omega c} \left(-\frac{\omega^2}{\omega} + \frac{1}{4Lc\omega} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{\omega^2}{\omega} = \frac{1}{4Lc\omega} \Rightarrow \omega^2 = \frac{1}{4Lc} \Rightarrow \boxed{\omega = \frac{1}{\sqrt{4Lc}}}$$

$\frac{1}{j\omega C} \cdot j\omega L = 1 \rightarrow \text{Normalize en impedancias}$
 $\omega C = 1 = \frac{1}{2\sqrt{L}C} \rightarrow \text{Normalize en frecuencias}$

$\frac{L}{C} = 1 \Rightarrow L = C$
 $1 = \frac{1}{2\sqrt{L}C} \Rightarrow 2 = \frac{1}{L} \Rightarrow \boxed{L = 1/2 \wedge C = 1/2}$

Ojo que si puedo sintetizar la red K

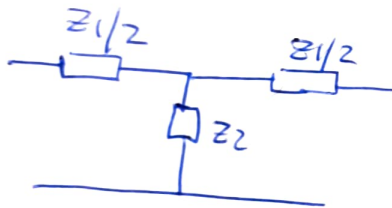


\rightarrow No calculé con Z_1
 $\Rightarrow \downarrow Z_1 = p C$


$$Z_1 = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j\omega \cdot 1/2}$$

$$\frac{Z_1}{2} = \frac{1}{j\omega C} \cdot \frac{1}{2} \quad C' = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$$

K-constante

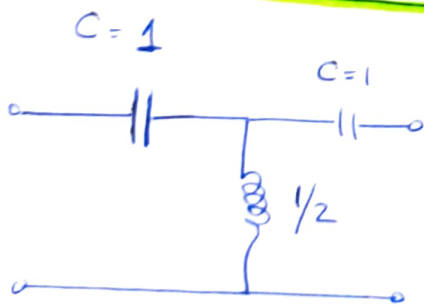

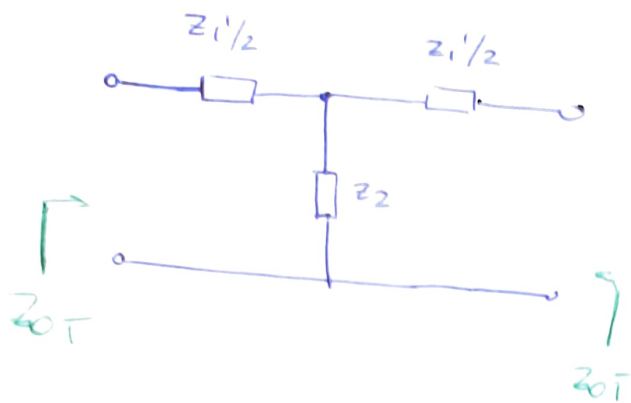2. M-derivada \rightarrow Mo afecta el Z_I




$$Z_1' = m \cdot Z_1$$

$$Z_2' = ? ; Z_{0T} = Z_{0T}'$$

$$\sqrt{Z_1 \cdot Z_2 + \frac{Z_1^2}{4}} = \sqrt{Z_1' \cdot Z_2' + \frac{Z_1'^2}{4}}$$
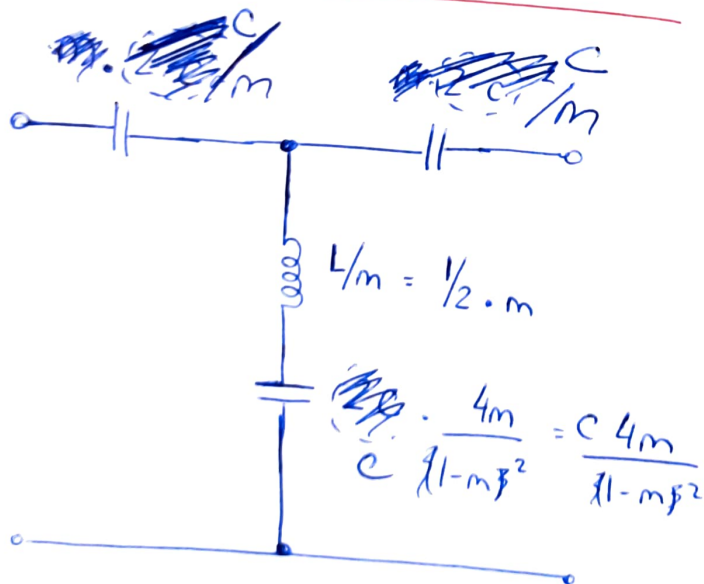
$$\Rightarrow Z_2' = \frac{Z_2}{m} + Z_1 \cdot \frac{1-m^2}{4m}$$



$$\omega_T = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}$$

$$\omega_T = \frac{1}{\sqrt{\frac{L}{m} \cdot \frac{C \cdot 4m}{1-m^2}}}$$


$$\omega_T = \frac{1}{2\sqrt{LC}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-m^2}}$$

$$W_T = W_C \cdot \sqrt{1-m^2}$$

$$0,45 \cdot 0,95 =$$



$$0,8 = 1 \cdot \sqrt{1-m^2} \Rightarrow m = \sqrt{1-0,8^2} = \sqrt{1-0,64} = \sqrt{0,36} = 0,6$$

$$m = 0,6$$


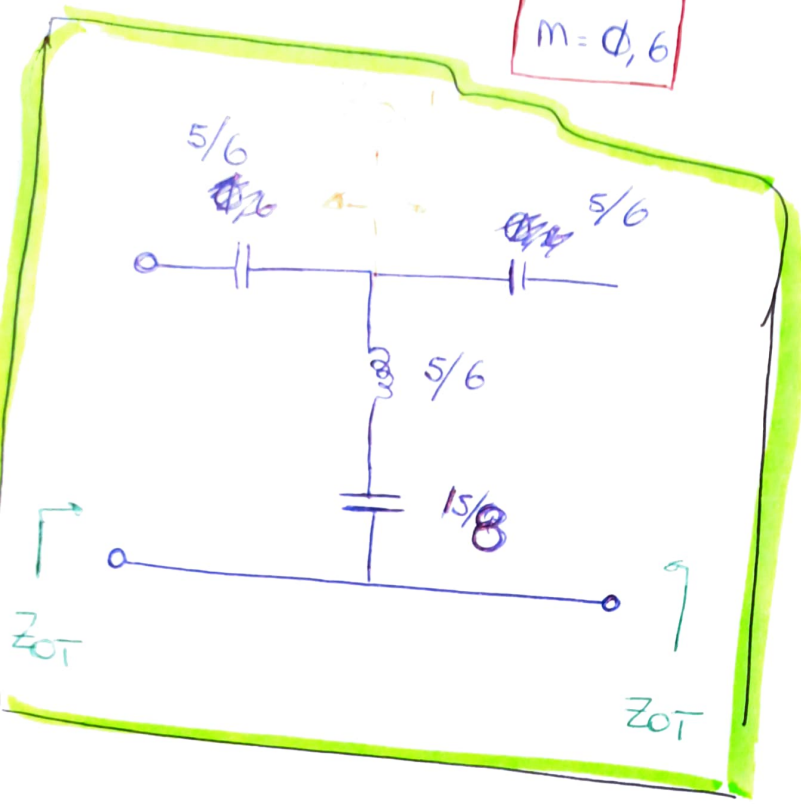


M-Derivada

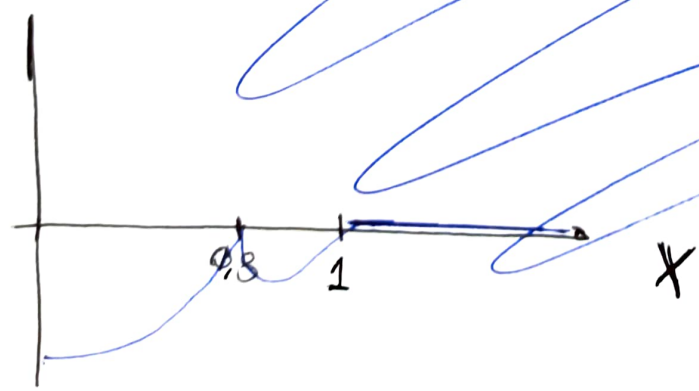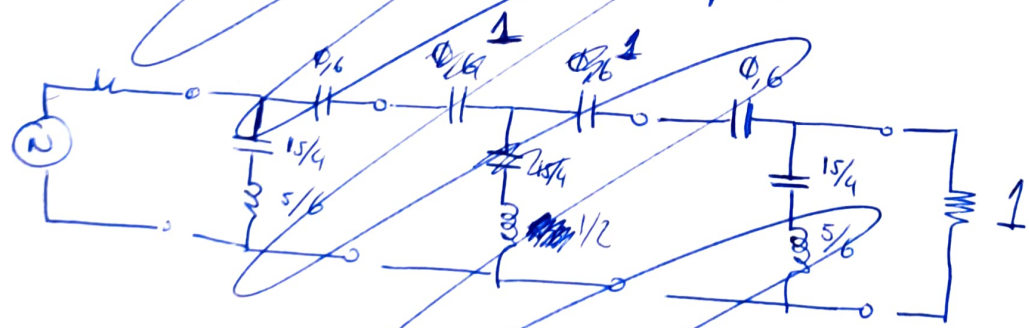
3. Se podría por ser el mismo se puede aprovechar la sección m-derivada para Adaptar



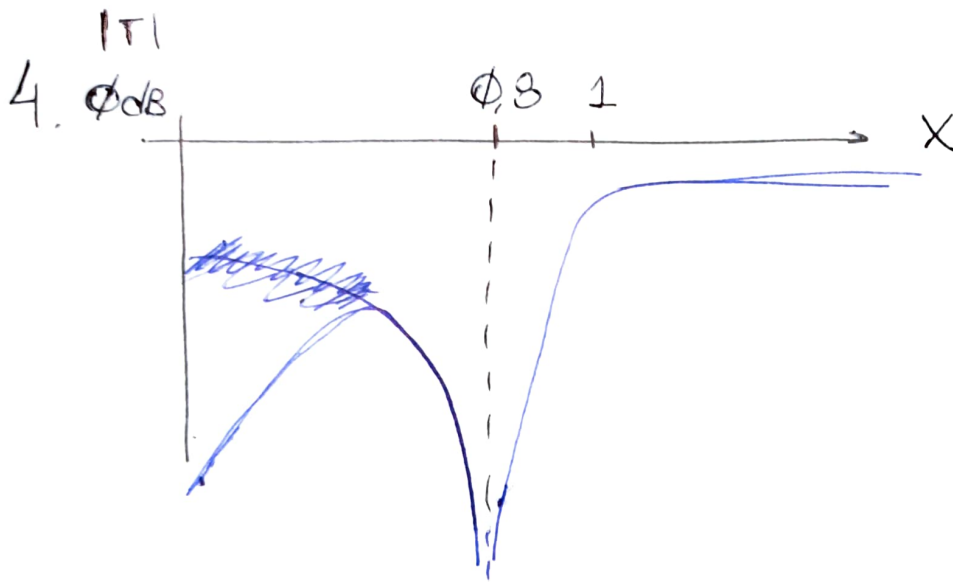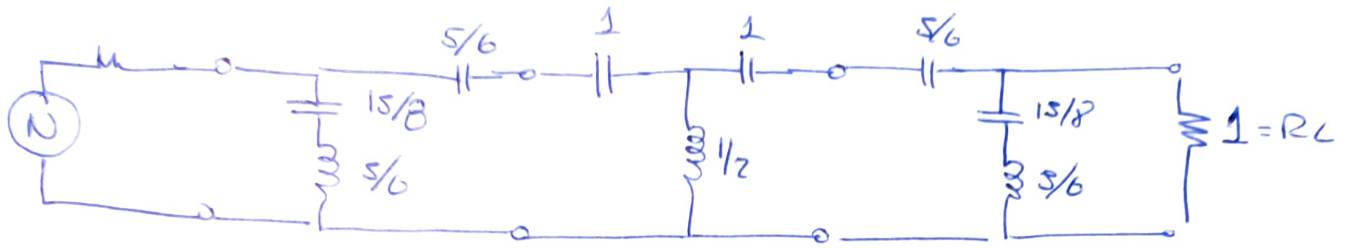3. Se podría interconectar por lo que se puede aprovechar la adaptación del $m = 0,6$



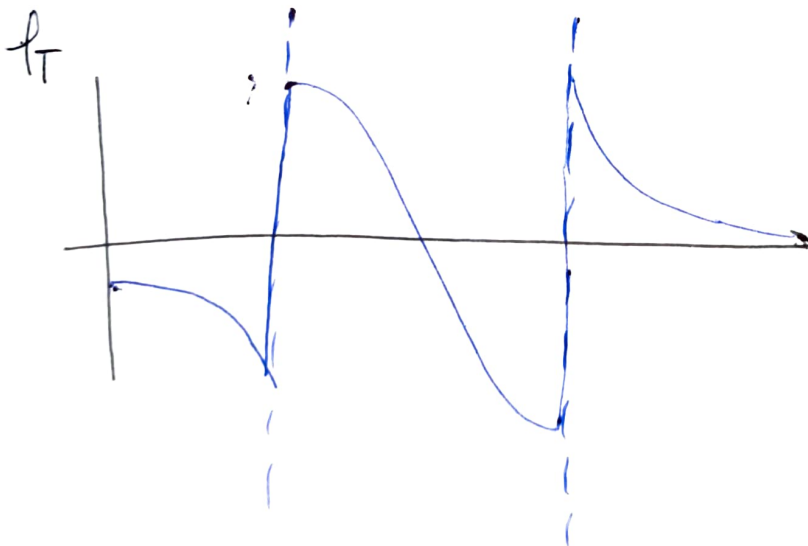El módulo
presenta un
cero de transmisión
en $0,3$ 1/s
y la banda de
paso es mayor desde
los " 1 1/s"



5. $\omega_c = 2\pi \cdot 10 \times 10^6 \text{ r/s}$; $R_L = 50 \Omega$

$\Rightarrow L_n = \frac{L}{\omega_c} \cdot \omega_c \Rightarrow L = L_n \cdot \omega_c$

$C_n = C \cdot \omega_c \cdot \omega_c \Rightarrow C = \frac{C_n}{\omega_c}$

$\Rightarrow \omega_c = 2\pi \cdot 10 \times 10^6 \text{ r/s}$

$\omega_c = 2\pi \cdot 10 \times 10^6 \text{ r/s}$

